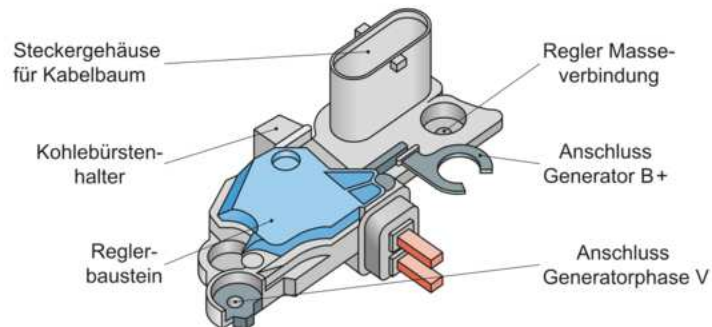
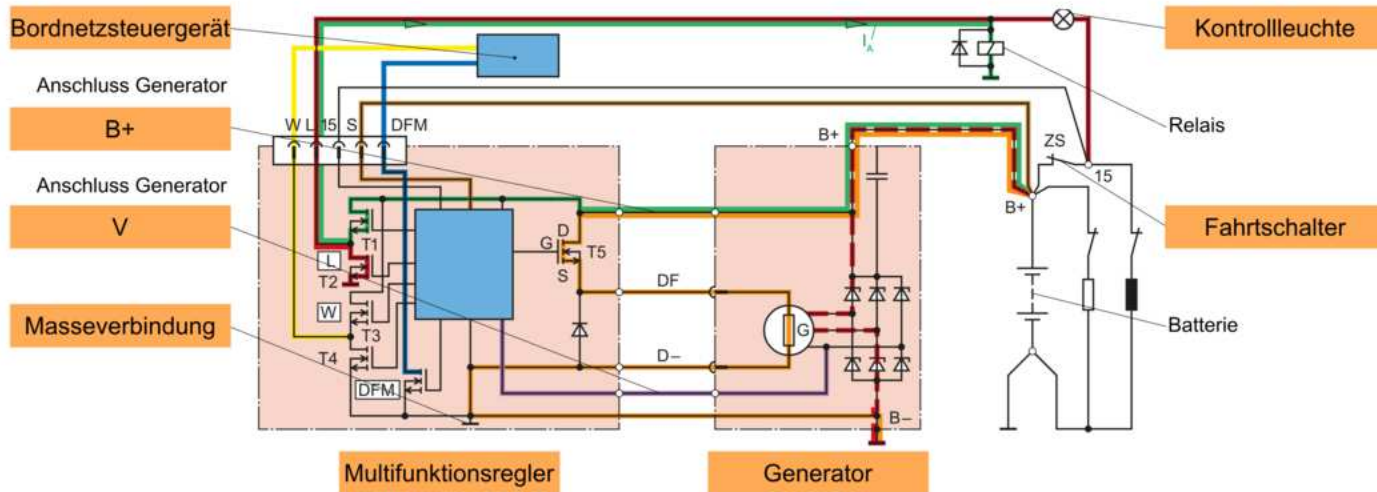


Generatorschaltung mit Multifunktionsregler



Alle verbergen

Begriffe verbergen

Alle aufdecken

Begriffe anzeigen